ライトリレー増設回路

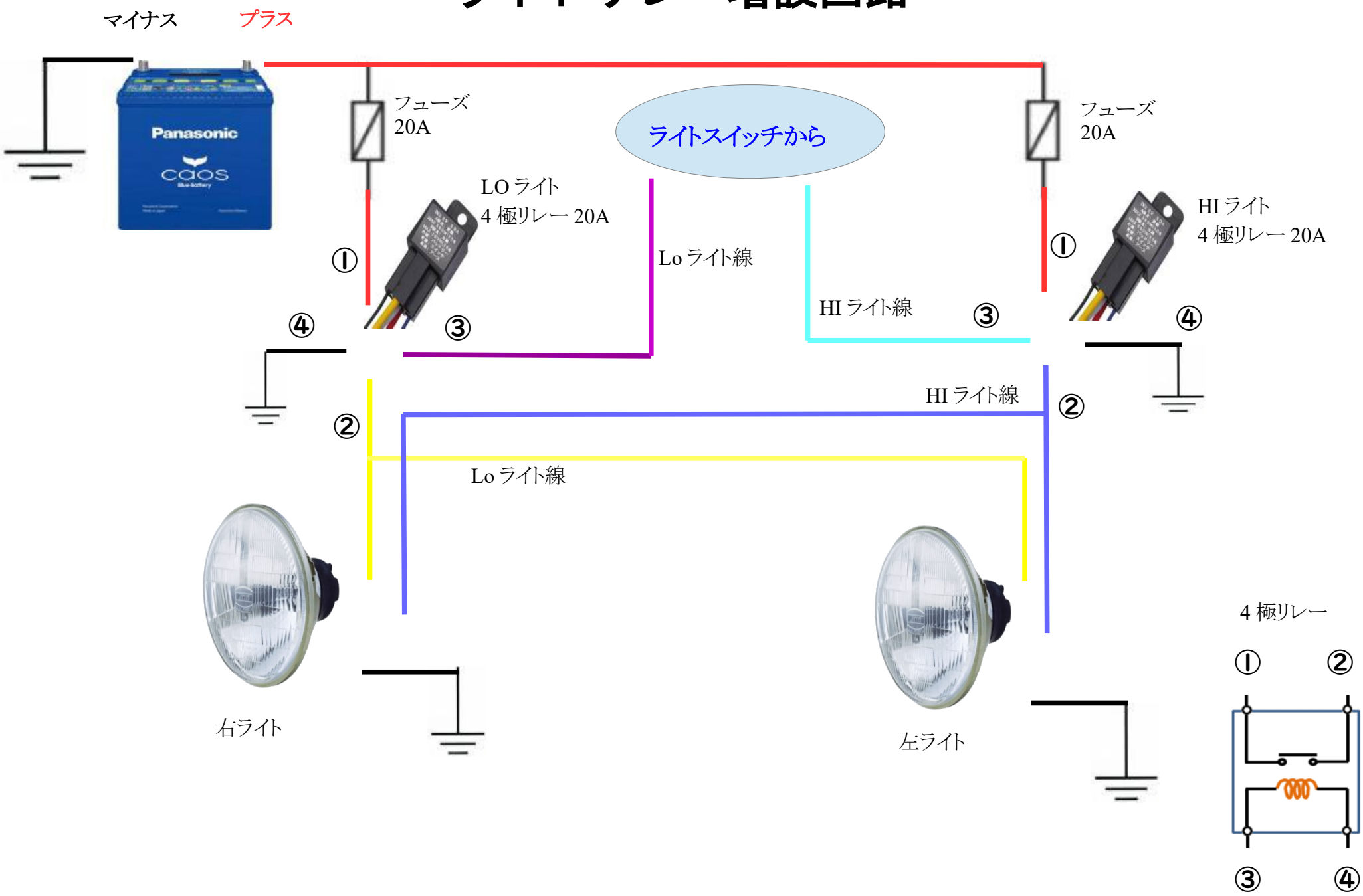
マイナス
プラス
Panasonic
caos
フューズ
20A
ライトスイッチから
フューズ
20A
LO ライト
4 極リレー 20A
HI ライト
4 極リレー 20A
①
③
④
②
Lo ライト線
HI ライト線
HI ライト線
Lo ライト線
右ライト
左ライト
4 極リレー
①
②
③
④